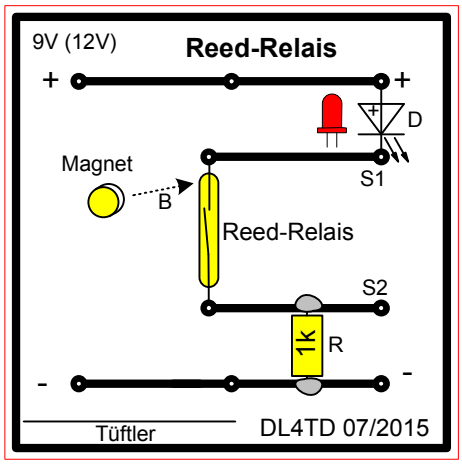
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

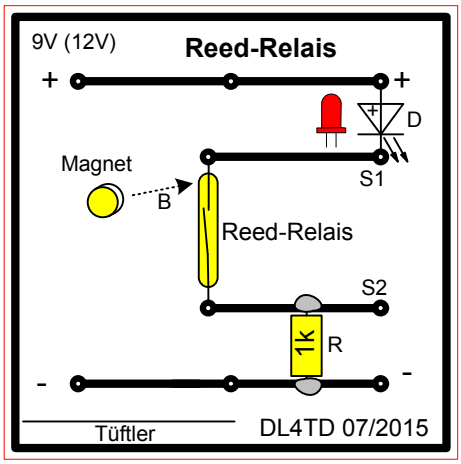
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

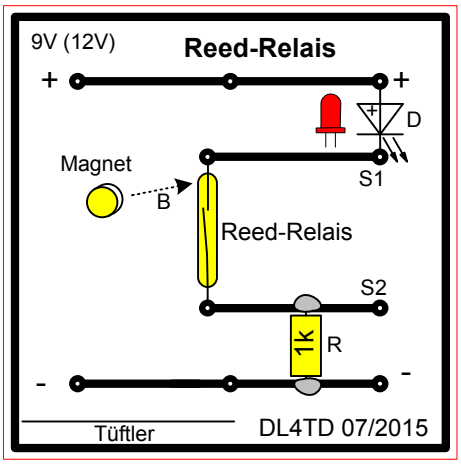
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

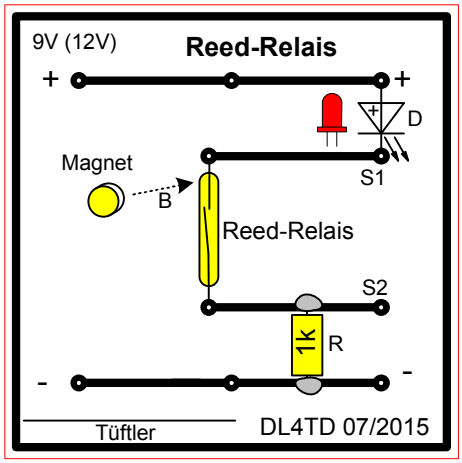
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

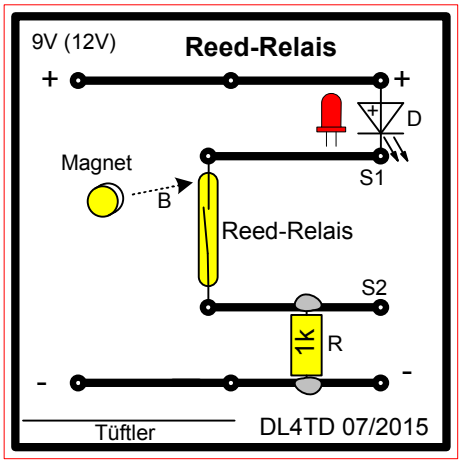
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

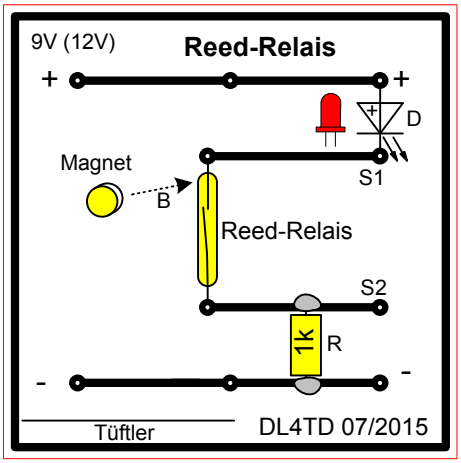
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

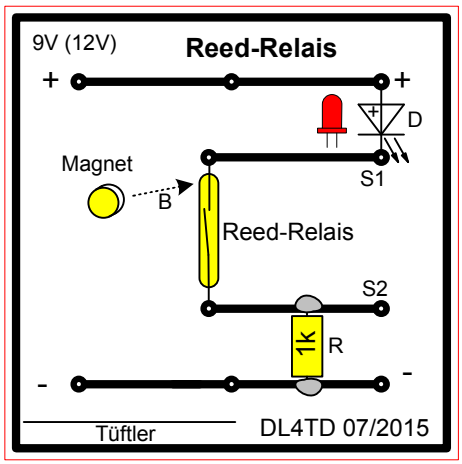
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

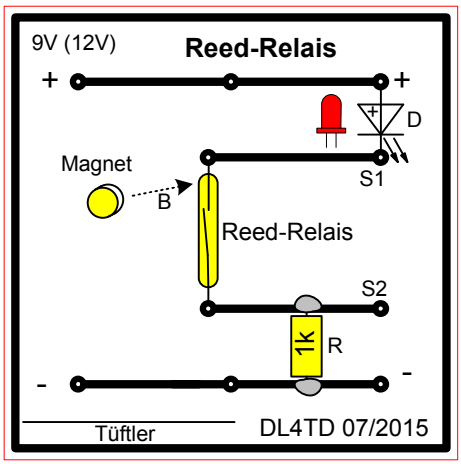
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

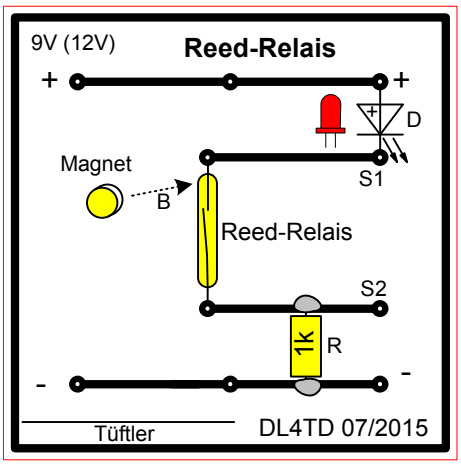
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

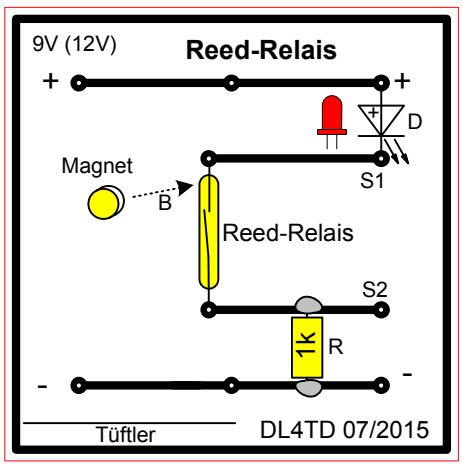
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

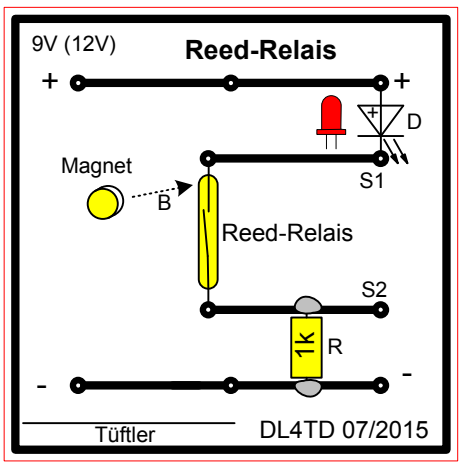
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015

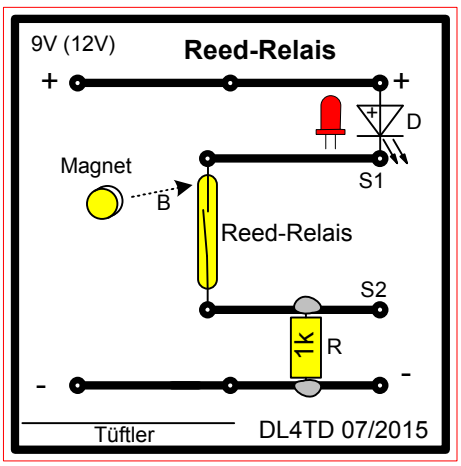
9V (12V)
Reed-Relais
+
+
D
Magnet
B
S1
Reed-Relais
S2
1k
R
-
-
Tüftler
DL4TD 07/2015